

EJERCICIO 1


Diseñe una barrera infrarroja donde la distancia entre emisor y receptor sea de 5cm. La misma debe estar alimentada con 12V. Cuando el receptor deje de recibir la luz infrarroja se debe disparar una alarma por 2s.

$$V_{CC} = 12V$$

$$d = 5\text{cm}$$

Receptor

Cuanto menor pendiente, es mas sensible.

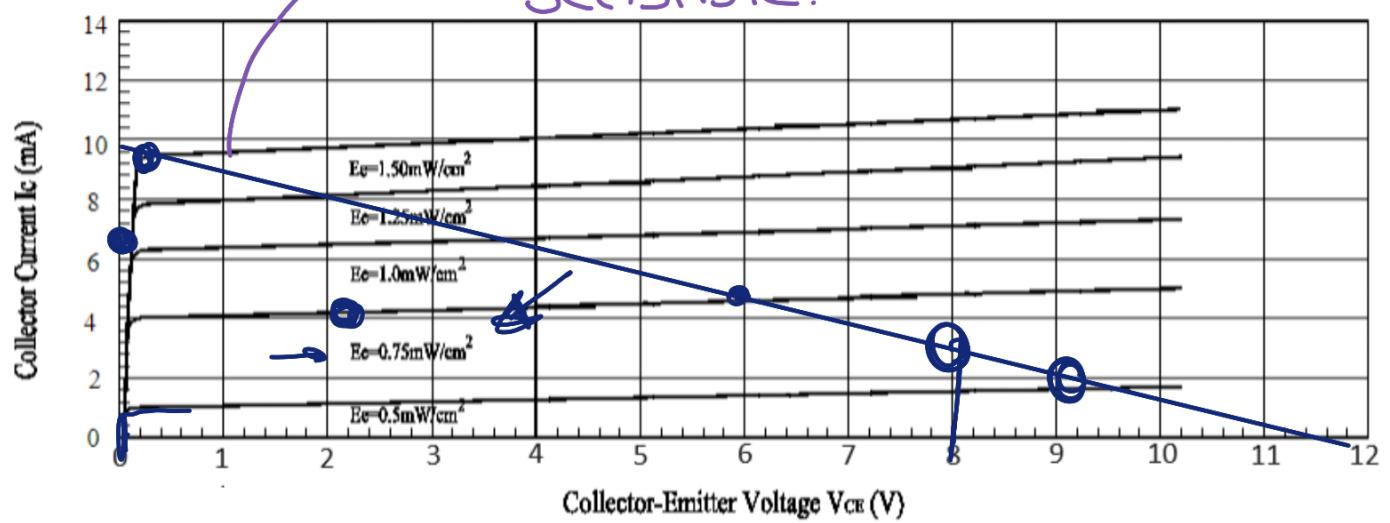

E_e : Irradiancia

$$E_e = \frac{I_e}{d^2} = 0,75 \frac{\text{mW}}{\text{cm}^2}$$


$$I_e = E_e \cdot d^2 = 0,75 \frac{\text{mW}}{\text{cm}^2} (5\text{cm})^2 =$$

$$18,75 \frac{\text{mW}}{\text{sr}}$$

Emisión

Determinar la corriente necesaria:

I_e (Intensidad de luz)

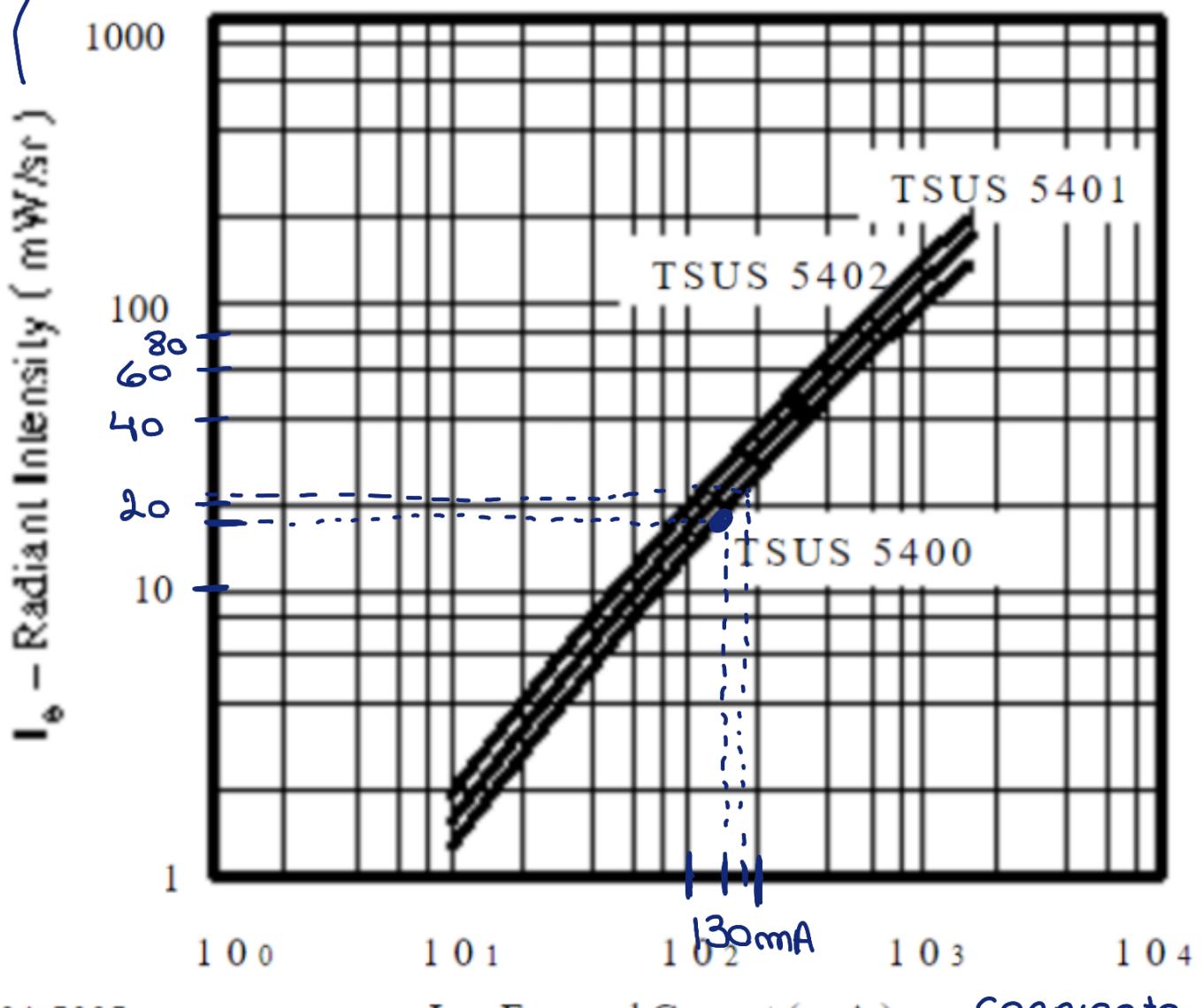


$$I_{\text{LED max}} = 150 \text{ mA} \cdot 0.9 = 135 \text{ mA}$$


$I_{\text{LED}} = 130 \text{ mA} < I_{\text{LED max}} \rightarrow$ tomo bánners continua.

Círcuito 8

Emisor

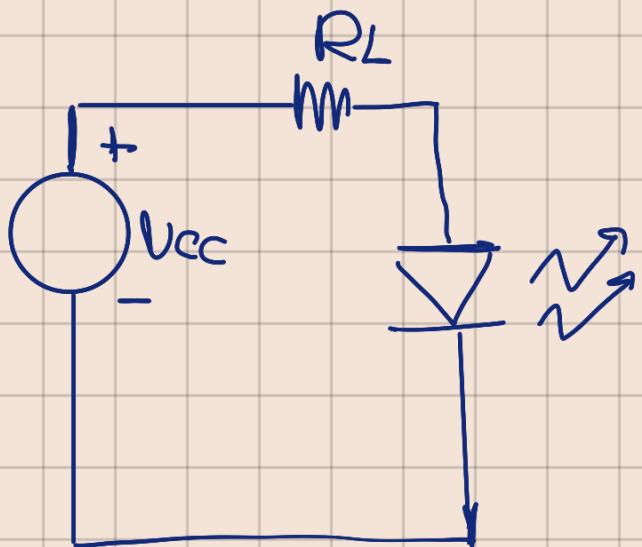


receptor

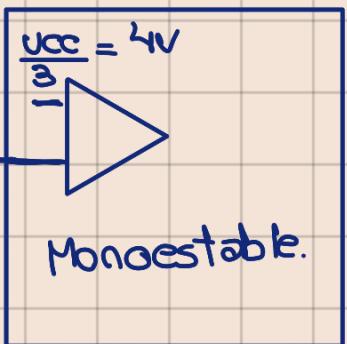


alternativa



Emisor

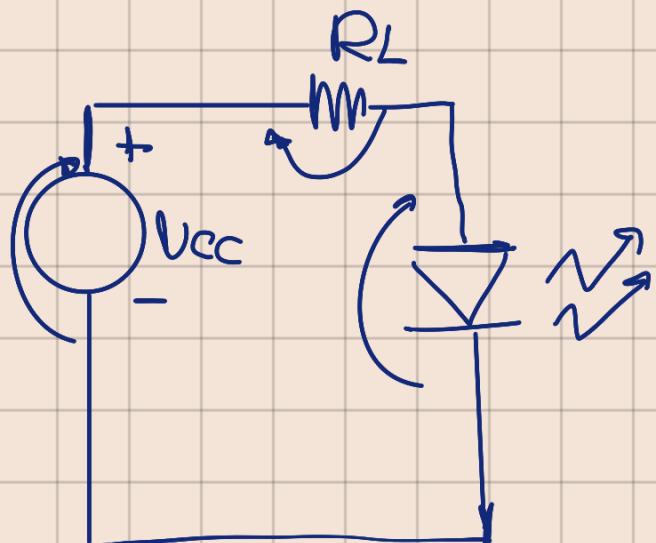

receptor

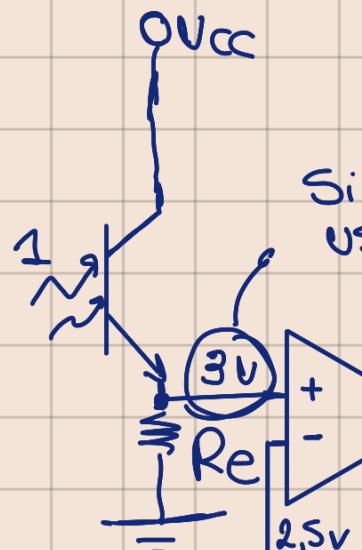


Si es menor 4V
usar esta config

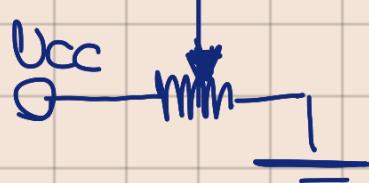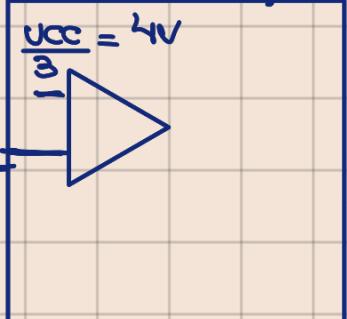

Emisor

$$U_{cc} - U_{RL} - V_{Led} = 0$$

Para V_{Led} :

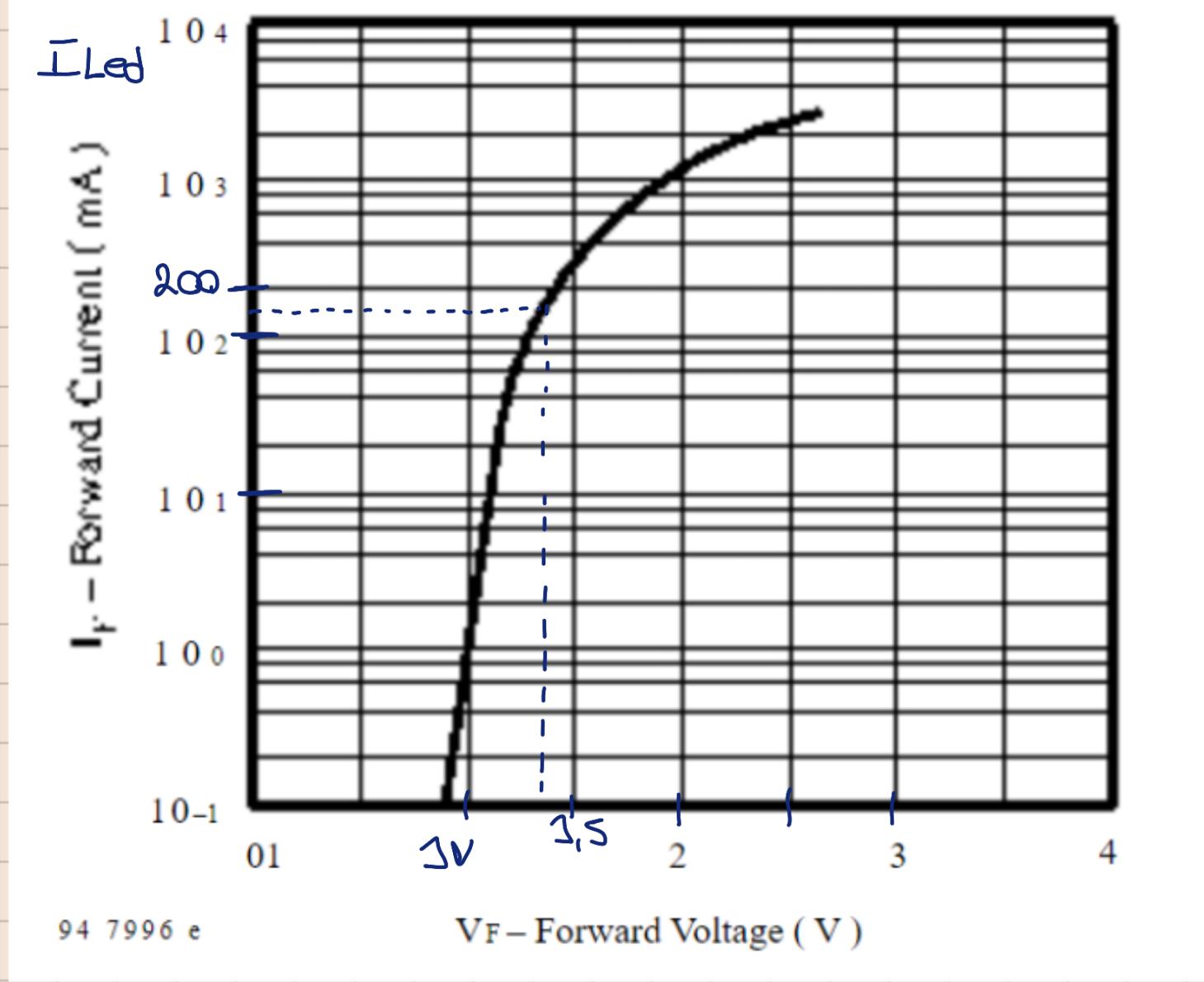

$$V_{Led} = 1,47\text{V}$$


$$U_{cc} - I_{Led} \cdot R_L - V_{Led} = 0$$

$$\frac{U_{cc} - V_{Led}}{I_{Led}} = R_L = 81\Omega \rightarrow R_L = 82\Omega$$

$$I_{Led} = 128\text{mA}$$

Receptor


Determino la RCE:

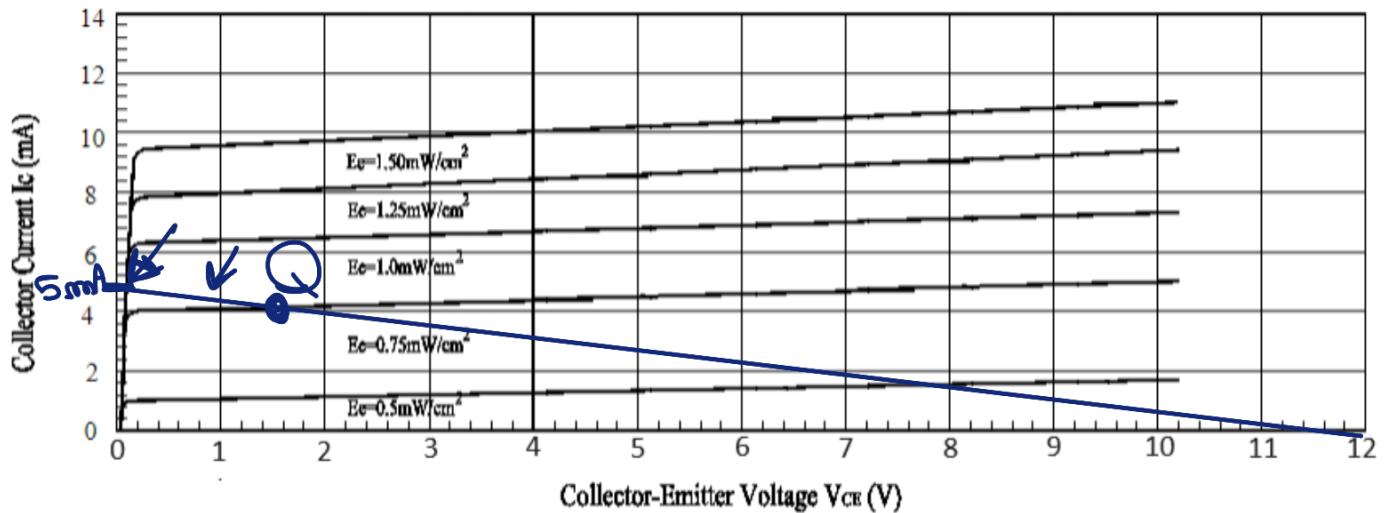

$$U_{RE} - U_{CE} - U_{RE} = 0$$

$$U_{CC} - U_{RE} = 0$$
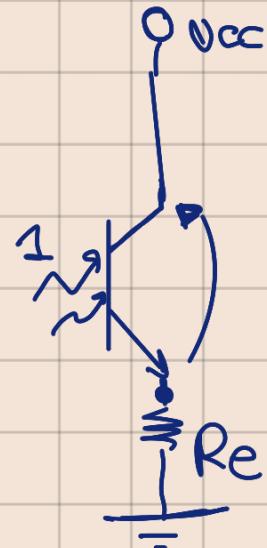
$$\frac{U_{CC}}{I_C} = R_E \rightarrow \text{Tomo una } I_C = 5\text{mA}$$



$$R_E = \frac{U_{CC}}{I_C} = 2400 \Omega = 2500 \Omega = R_E$$

$$I_C = 4.8\text{mA}$$

EJERCICIO 2

Diseñe una barrera infrarroja pulsante donde la salida funcione de acuerdo a la siguiente tabla.

Nº Grupo	Distancia (cm)
1	7
2	8
3	9
4	10
5	11
6	12
7	13
8	14
9	7
10	8
11	9
12	10
13	11
14	12

Todos los grupos deben accionar una alarma lumínica.

Datos de la lámpara 12V/120mA

$$d = 11 \text{ cm}$$

$$E_e = \frac{I_e}{d^2} ; \text{ ya tomo } E_e = 0,75 \frac{\text{mW}}{\text{cm}^2}$$



$$E_e \cdot d^2 = 0,75 \frac{\text{mW}}{\text{cm}^2} \cdot (11 \text{ cm})^2 = I_e$$

$$I_e = 90,75 \frac{\text{mW}}{\text{sR}}$$

es mucho mayor $20 \frac{\text{mW}}{\text{sR}}$ límites


Uso barrera pulsante.

Emisión

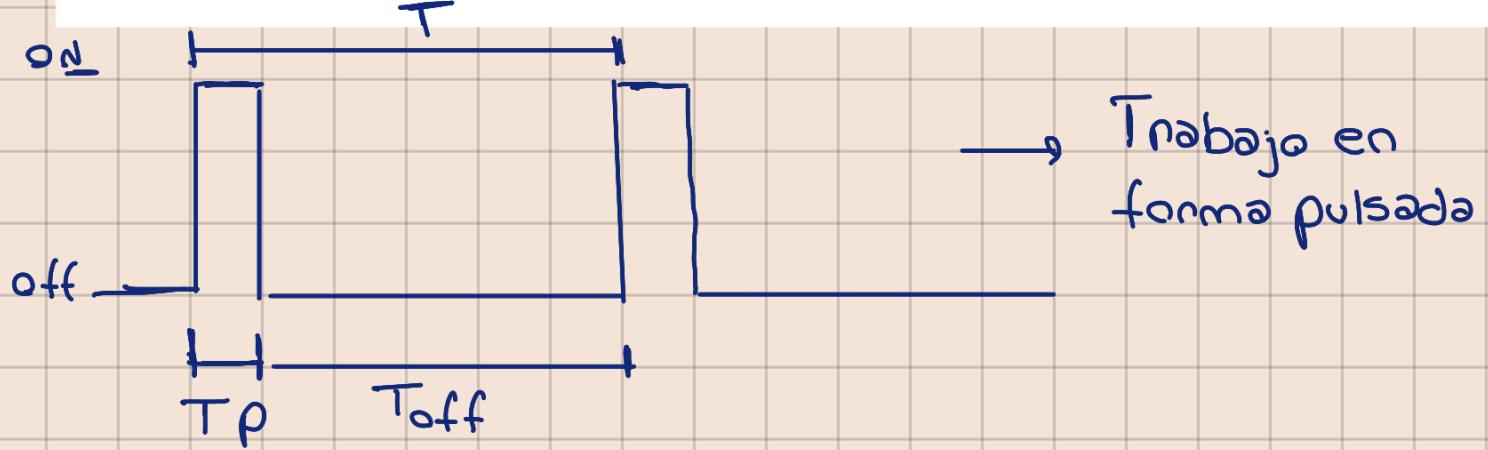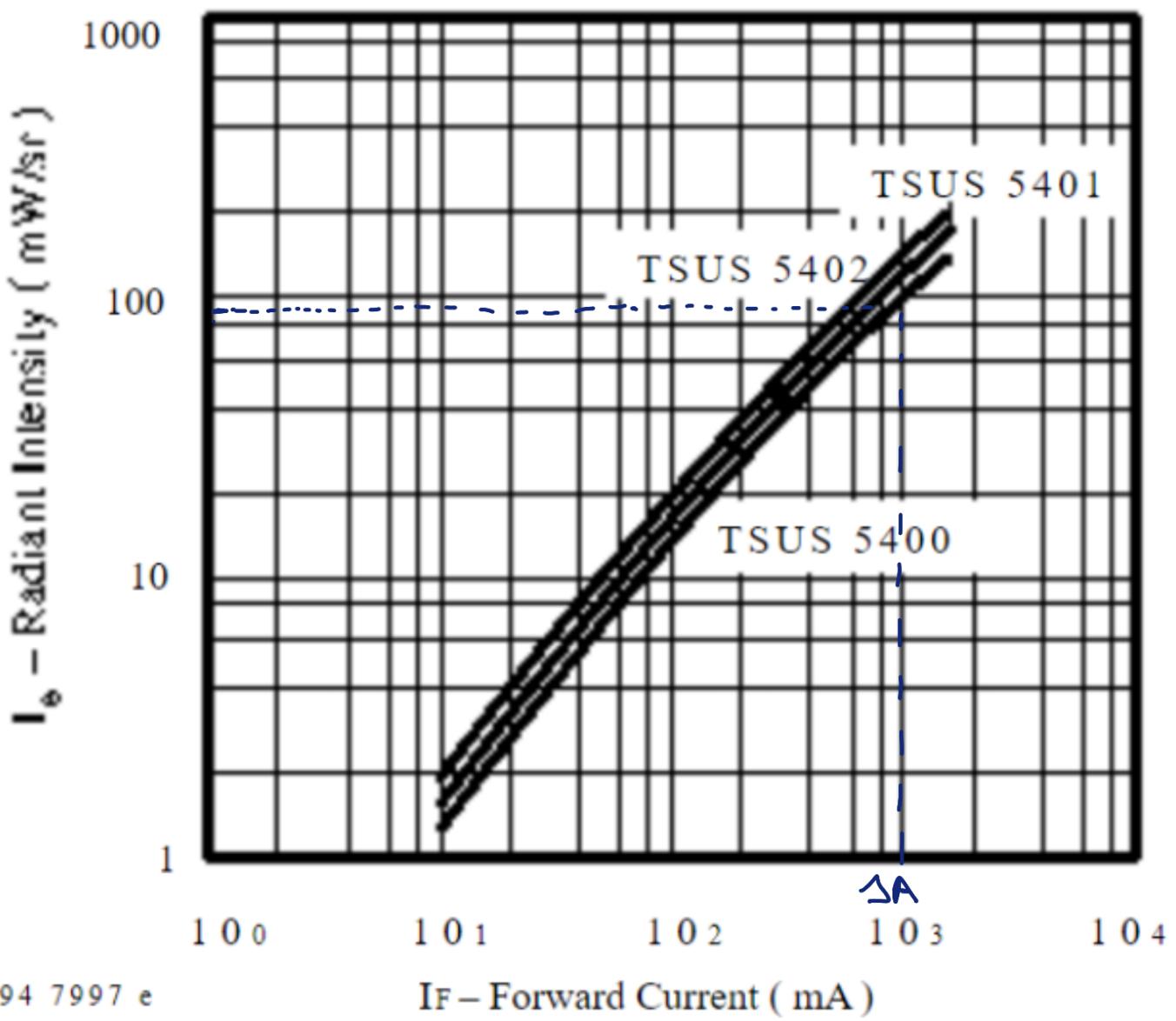

$$D = \frac{T_p}{T} \rightarrow \text{¿ de donde saco esto?}$$

Se obtiene de hoja de datos.

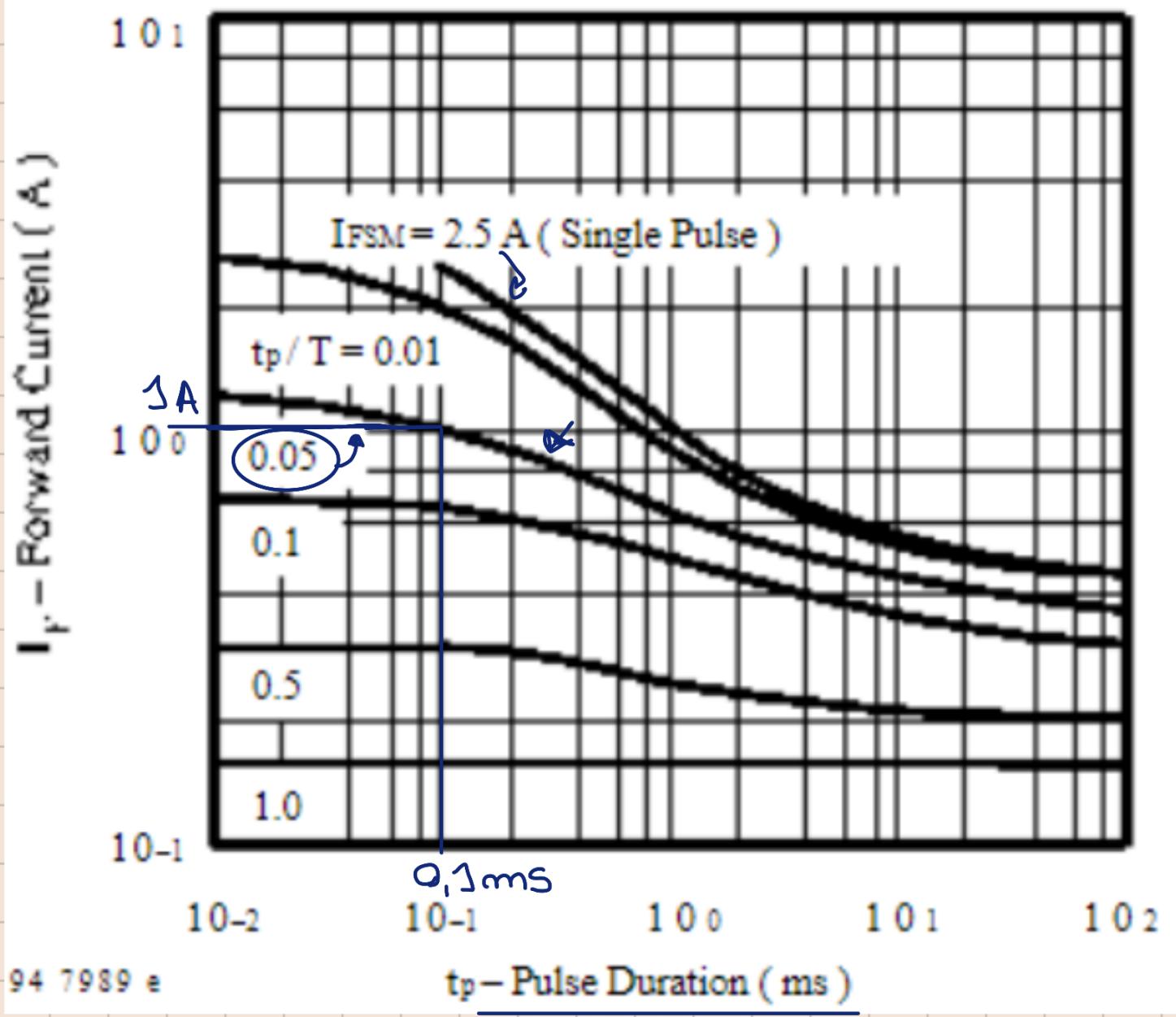

$$T_p = 0.1 \text{ ms}$$

$$D = 5\% = \frac{T_p}{T} \cdot 100\% \Rightarrow D = 0.05$$


$$T_p = 0.693 \cdot R_i \cdot C$$

$$T_{off} = 0.693 \cdot R_2 \cdot C$$

$$C = 100 \text{ nF}$$

$$T_p = 0.1 \text{ ms}$$

$$T_{off} = T - T_p$$

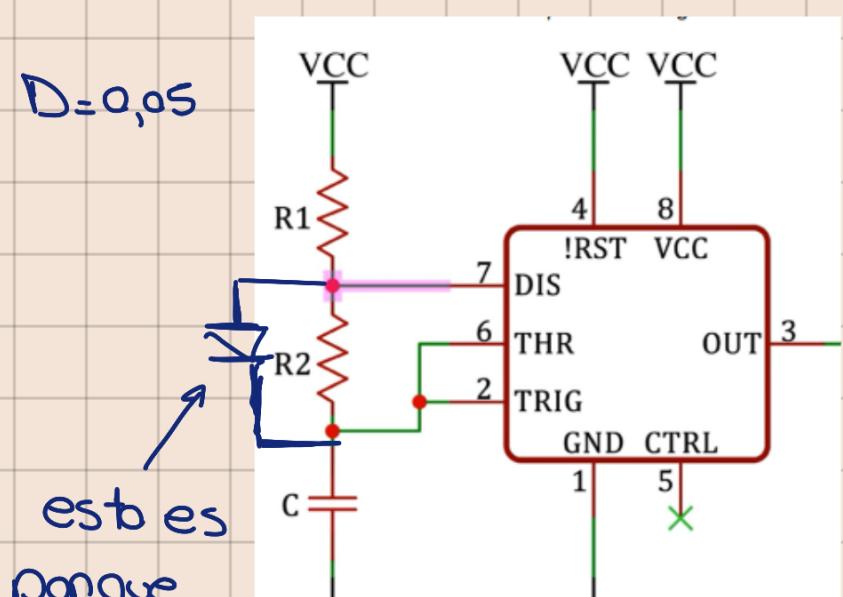

$$T_p < T_{off}$$

$$T_{off} = \frac{T_p}{D} - T_p = 2\text{ms.} - 0,3\text{ms} = 1,9\text{ms}$$

$$T_p \Rightarrow 0,3\text{ms} = 0,693 \cdot R_1 \cdot 100\text{nF}$$


$$R_1 = \frac{0,3\text{ms}}{0,693 \cdot 100\text{nF}} = 1,44 \text{ k}\Omega \Rightarrow R_1 = 1\text{k}\Omega$$

$$T_{off} \Rightarrow 1,9\text{ms} = 0,693 \cdot R_2 \cdot 100\text{nF}$$

$$R_2 = \frac{1,9\text{ms}}{0,693 \cdot 100\text{nF}} = 27,477 \text{ k}\Omega \Rightarrow R_2 = 27\text{k}\Omega$$

$$\left. \begin{array}{l} T_{off} = 1,87\text{ms} \\ T_p = 0,303\text{ms} \end{array} \right\} \left. \begin{array}{l} T = 3,973\text{ms} \\ D = \frac{T_p}{T} = 0,052 = 5,2\% \end{array} \right.$$

Emissor

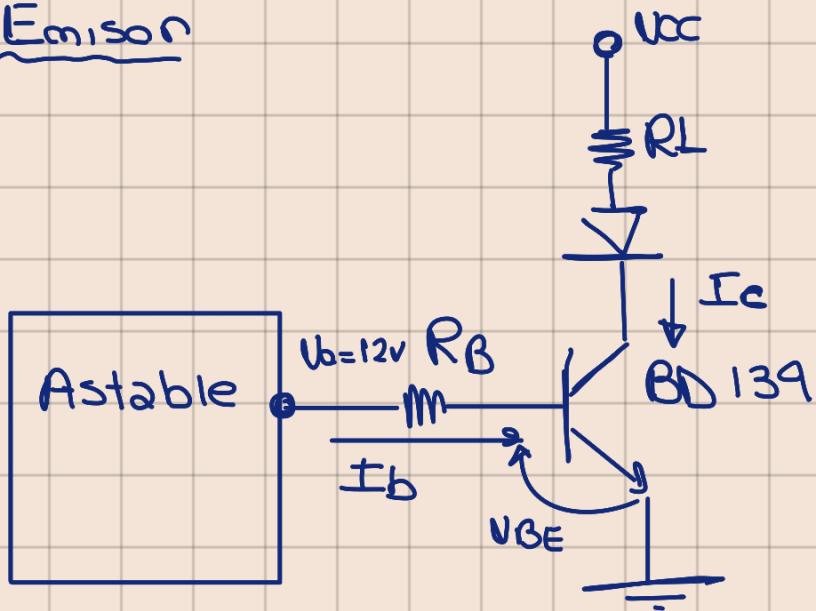

$$Hfe = 30 \rightarrow I_b \cdot Hfe = I_c$$

$$\frac{12\text{v} - VBE}{I_b} = R_B; \quad I_b = \frac{I_c}{Hfe} = \frac{1}{30} = 33\text{mA}$$

$$\frac{12V - 0,7V}{33mA} = R_b = 342 \Omega \rightarrow R_b = 330 \Omega$$

MAXIMUM RATINGS

Rating	Symbol	Type	Value	Unit
Collector-Emitter Voltage	V _{CEO}	BD 135 BD 137 BD 139	45 60 80	Vdc
Collector-Base Voltage	V _{CBO}	BD 135 BD 137 BD 139	45 60 100	Vdc
Emitter-Base Voltage	V _{EBO}		5	Vdc
Collector Current	I _C		1.5	Adc
Base Current	I _B		0.5	Adc
Total Device Dissipation @ T _A = 25°C Derate above 25°C	P _D		1.25 10	Watts mW/°C
Total Device Dissipation @ T _C = 25°C Derate above 25°C	P _D		12.5 100	Watt mW/°C
Operating and Storage Junction Temperature Range	T _J , T _{Stg}		-55 to +150	°C

THERMAL CHARACTERISTICS

Characteristic	Symbol	Max	Unit
Thermal Resistance, Junction to Case	θ _{JC}	10	°C/W
Thermal Resistance, Junction to Ambient	θ _{JA}	100	°C/W

Soporta la I_C.

$$V_{CEsat} = 0.5V$$

$$I_C = 1A$$

$$V_{LED} = 2V \text{ (de curva)}$$

$$V_{CC} = 12V$$

$$\frac{V_{CC} - V_{LED} - V_{CE}}{I_C} = R_L$$


$$R_L = 9,5 \Omega$$

I_C

$$R_L = 10 \Omega$$



$$I_{LED} = 950mA$$

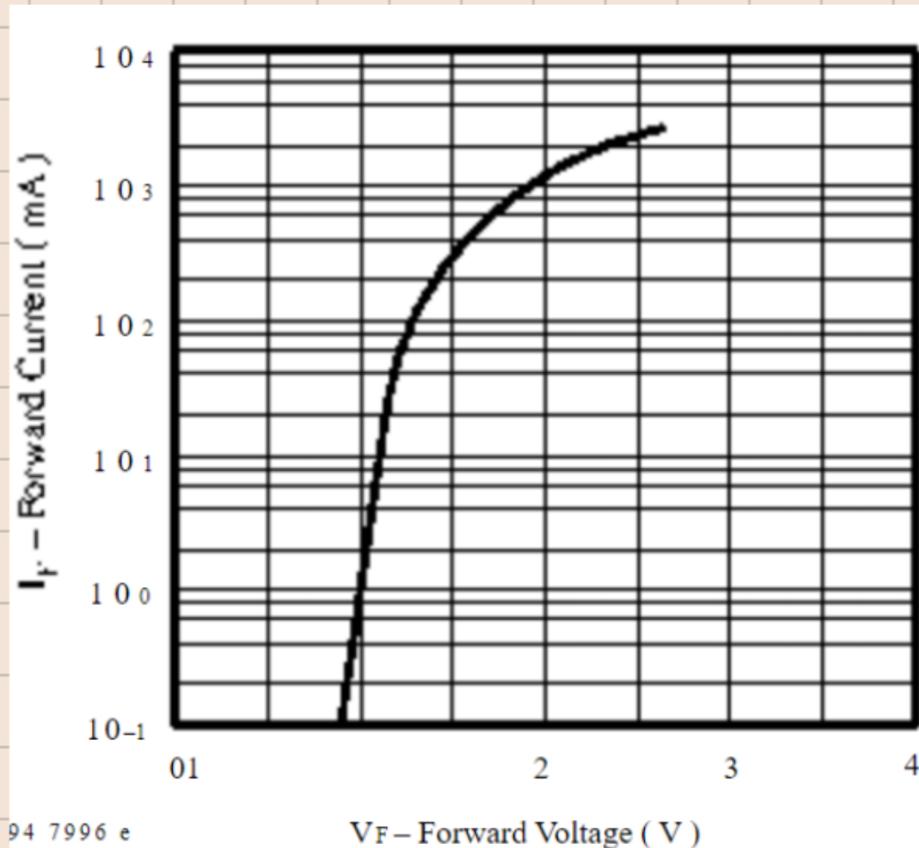Curva de tension del led. (determino V_{LED})




Receptor

→ determina la sensibilidad

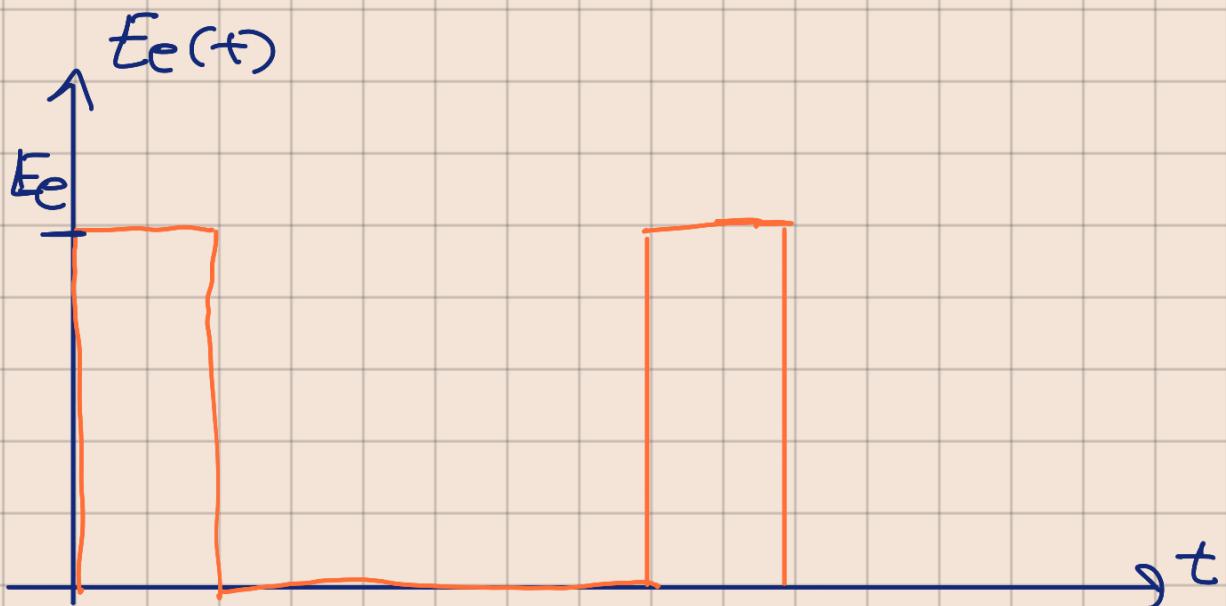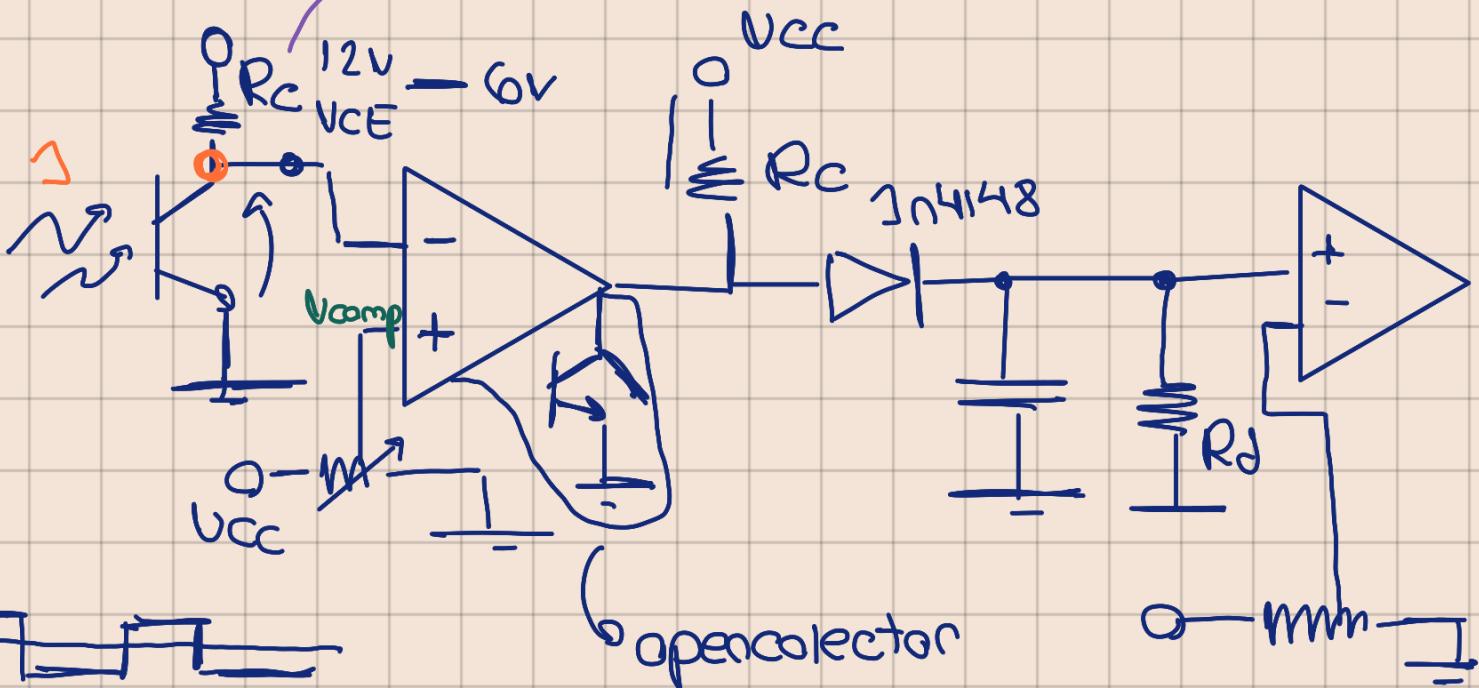

$\rightarrow V_{CC}$ (comparador)

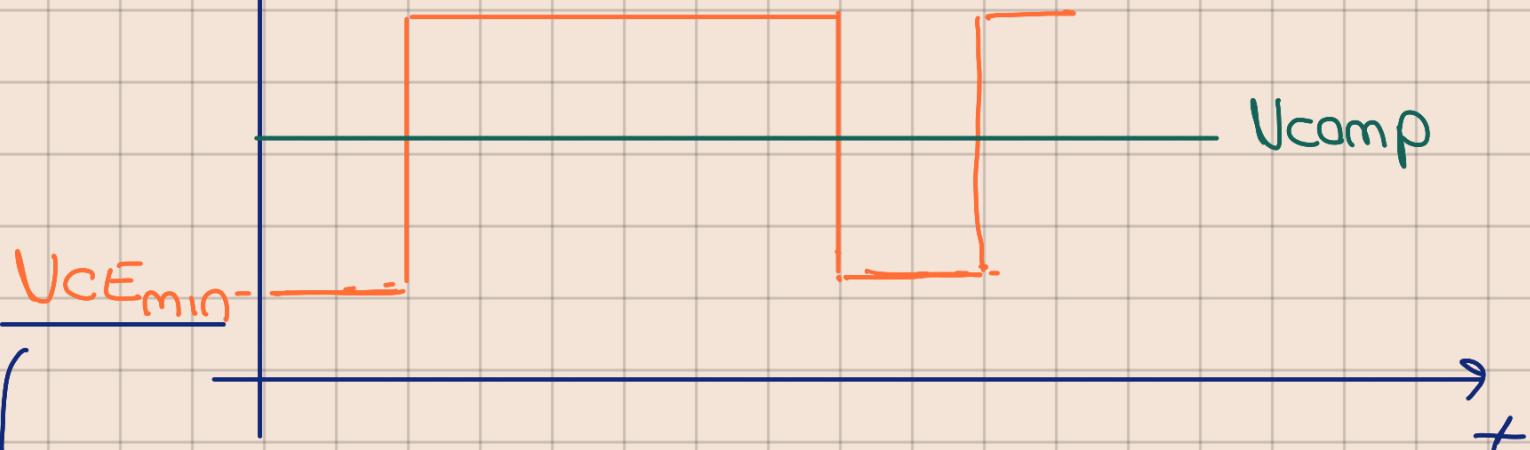


V_{CEmin}

→ depende de cuánto satüne el transistor.
Se puede hacer lo mismo saliendo por emisor.


V_o comp.




Circuito de linearización

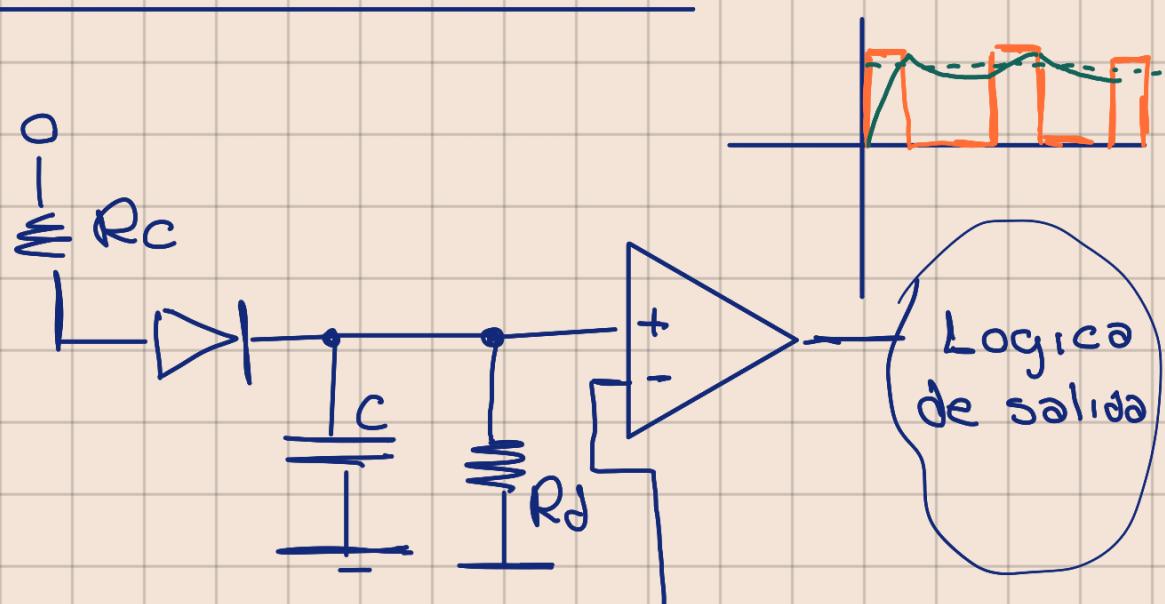

Carga

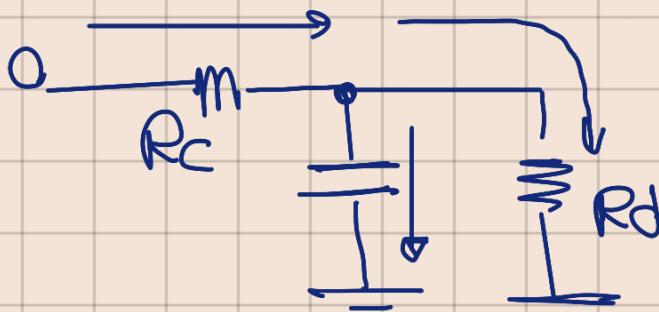

Descarga

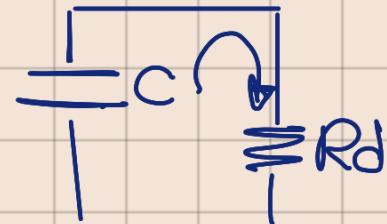

$$Z_C \ll Z_D$$

$$Z_C = (R_C // R_d) \cdot C$$


$$Z_D = R_d \cdot C$$

$$R_C // R_D < R_D$$

$$R_C < R_D \longrightarrow R_C // R_D \approx R_C$$

$$Z_C \approx R_C \cdot C$$

$$Z_D = R_D \cdot C$$

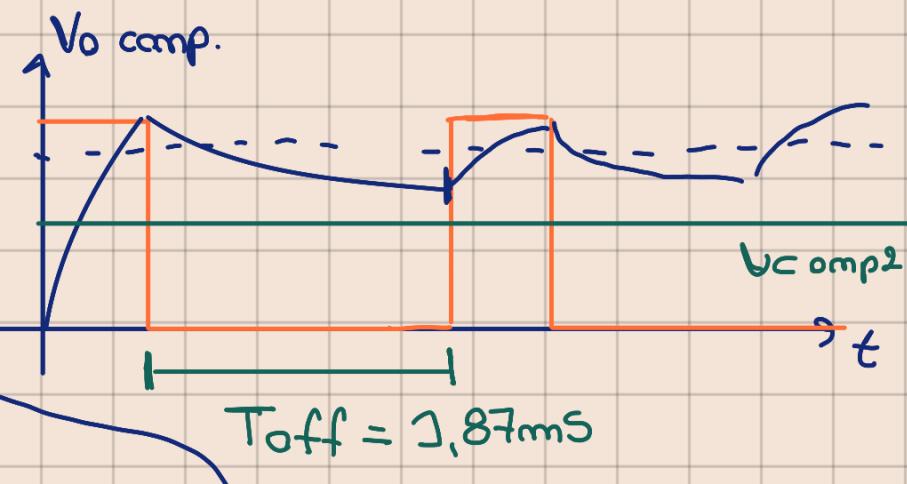

$$\frac{5 Z_D}{100} = T_{off}$$

\rightarrow asegurarnos que no se descargue

$$Z_D = \frac{100 \cdot T_{off}}{5}$$

Condición de diseño para determinar Z_D

$$Z_D = 20 T_{off} = 37,4 \text{ ms}$$


$$Z_D = 37,4 \text{ ms}$$

$$R_D \cdot C = 37 \text{ ms} \longrightarrow C = 1 \mu\text{F}$$

$$R_D = \frac{37 \text{ ms}}{C} = 37 \text{ k}\Omega$$

$$Z_C \cdot 100 < Z_D \longrightarrow Z_C = 0,37 \text{ ms}$$

$$R_C = \frac{Z_C}{C} = 370 \Omega$$

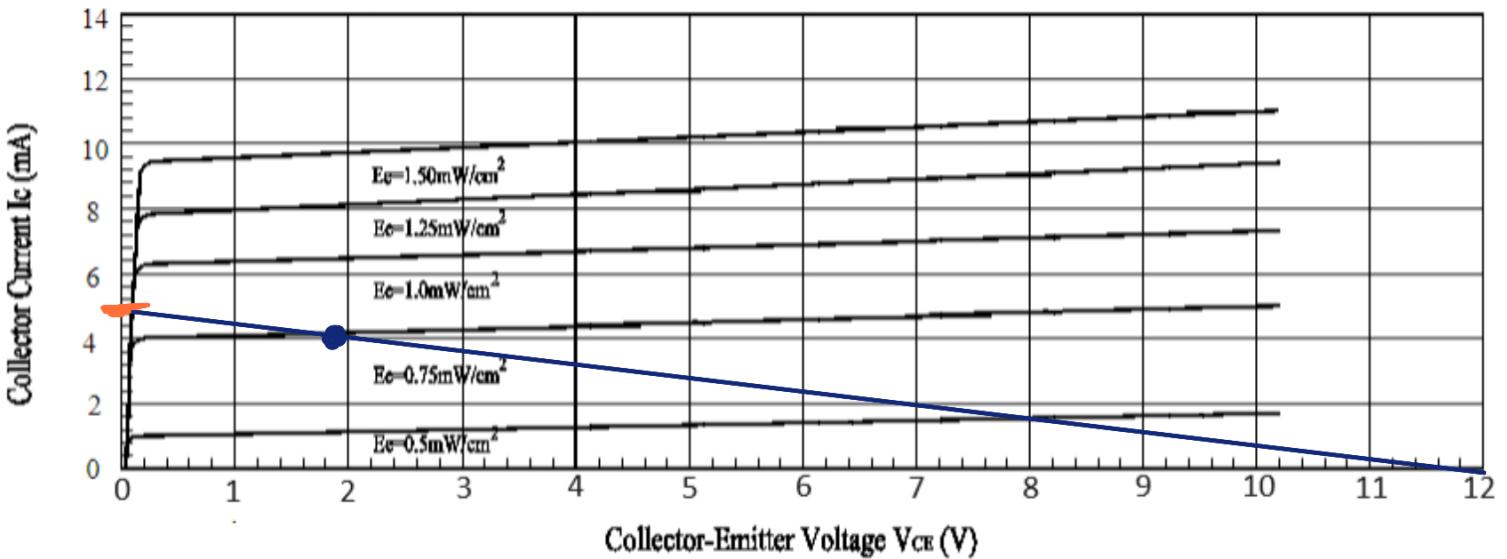

$$I_c = 5 \text{ mA}$$

$$\frac{V_{CC} - V_{CE}}{I_C} = R_C = 2400 \Omega$$